

## Loi d'Ohm en continu

La photo du montage ci-dessous montre le montage des différents composants : **Source d'alimentation E**, le **rhéostat Rh** utilisé totalement à des fins de réduire le courant (sécurité) et pédagogiques (complexité du montage), l'**ampèremètre** (mesure du I), la **boîte à décades** ( $\times 100 \Omega$ ) graduée de 0 à 10 et le **voltmètre** qui se fixera en parallèle entre les bornes A (noire) et C (rouge) de la boîte à décades. Le tout est connecté à l'aide de 6 fils.

